

Utilisation du voltmètre

Document élève (à compléter au fur et à mesure)

Après l'évaluation formative, les élèves remplissent la colonne « réponses ».

Les élèves repèrent les notions acquises en remplissant la colonne grisée du tableau.

Au fur et à mesure de la progression, les élèves s'auto-évaluent et remplissent les dernières colonnes du tableau.

	Réponse(s)	Notion acquise	Réévaluation ultérieure	
Question 1 : Quel est le symbole normalisé du voltmètre ? Je connais le symbole du voltmètre				
Question 2 : Quel montage permet la mesure de la tension aux bornes de la lampe ? Je sais placer un voltmètre dans un circuit				
Question 3 : Afin de mesurer une tension positive, il faut : Je sais mesurer une tension positive.				
Question 4 : Observer l'écran ci-dessous. Quelle erreur a été commise ? Je sais adapter un calibre.				
Question 5 : Sur quel calibre le sélecteur est-il placé ? Je sais adapter un calibre.				
Question 6 : Quelle est la valeur de l'intensité mesurée ? Je sais noter la valeur d'une tension.				