

Nom	Prénom	Classe
------------	---------------	---------------

Questions de connaissances Electricité

Questions	Réponses :	Cadre réservé à la correction
1	<input type="checkbox"/> la lampe <input type="checkbox"/> la pile <input type="checkbox"/> l'interrupteur	
2	<input type="checkbox"/> la lampe <input type="checkbox"/> la pile <input type="checkbox"/> l'interrupteur	
3	<input type="checkbox"/> récepteur électrique <input type="checkbox"/> générateur électrique <input type="checkbox"/> dipôle	
4	<input type="checkbox"/> est un conducteur électrique <input type="checkbox"/> est un isolant électrique	
5	<input type="checkbox"/> la lampe <input type="checkbox"/> la pile <input type="checkbox"/> l'interrupteur	
6	<input type="checkbox"/> l'interrupteur est ouvert <input type="checkbox"/> l'interrupteur est fermé <input type="checkbox"/> elle reçoit de l'énergie électrique <input type="checkbox"/> elle produit de l'énergie électrique	
7	<input type="checkbox"/> contient une seule boucle <input type="checkbox"/> contient plusieurs boucles <input type="checkbox"/> est un circuit avec une dérivation <input type="checkbox"/> est un circuit en série	
8	<input type="checkbox"/> Un courant circule dans le circuit <input type="checkbox"/> Il n'y a pas de courant dans le circuit <input type="checkbox"/> La lampe brille <input type="checkbox"/> La lampe ne brille pas	
9	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	
10	<input type="checkbox"/> Par une flèche sortant par la borne positive de la pile <input type="checkbox"/> Par une flèche sortant par la borne négative de la pile <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	
11	<input type="checkbox"/> La lampe brille du même éclat <input type="checkbox"/> La lampe brille davantage car elle est en court-circuit <input type="checkbox"/> La lampe grille car elle est en court-circuit <input type="checkbox"/> La lampe s'éteint car elle est en court-circuit	

Questions de connaissances Electricité

CORRECTION

Questions	CORRECTION :
1	<input type="checkbox"/> la pile
2	<input type="checkbox"/> la lampe
3	<input type="checkbox"/> générateur électrique <input type="checkbox"/> dipôle
4	<input type="checkbox"/> est un conducteur électrique
5	<input type="checkbox"/> l'interrupteur
6	<input type="checkbox"/> l'interrupteur est fermé <input type="checkbox"/> elle reçoit de l'énergie électrique
7	<input type="checkbox"/> contient une seule boucle <input type="checkbox"/> est un circuit en série
8	<input type="checkbox"/> Il n'y a pas de courant dans le circuit <input type="checkbox"/> La lampe ne brille pas
9	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D
10	<input type="checkbox"/> Par une flèche sortant par la borne positive de la pile <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> D
11	<input type="checkbox"/> La lampe s'éteint car elle est en court-circuit

